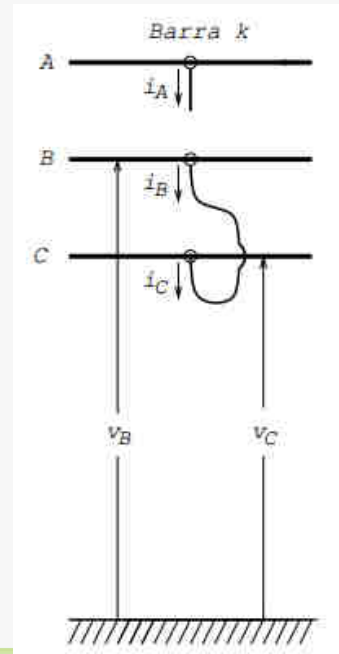


Sistemas Elétricos de Potência


Aula 04-P1 – Curto-Circuito Bifásico




Prof. Heverton Augusto Pereira
heverton.pereira@ufv.br

Tópicos abordados

- Capítulo 4
- Curto-circuito Bifásico

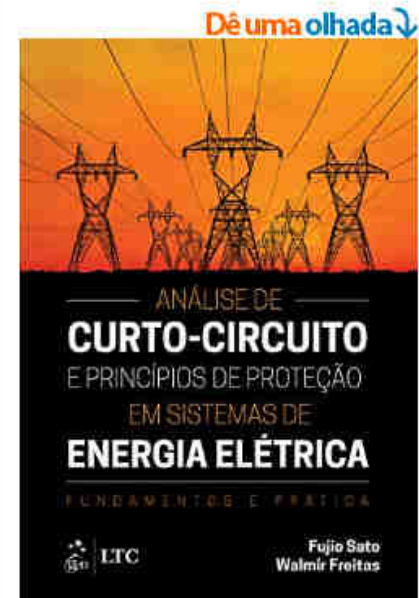

Curto-circuito Bifásico

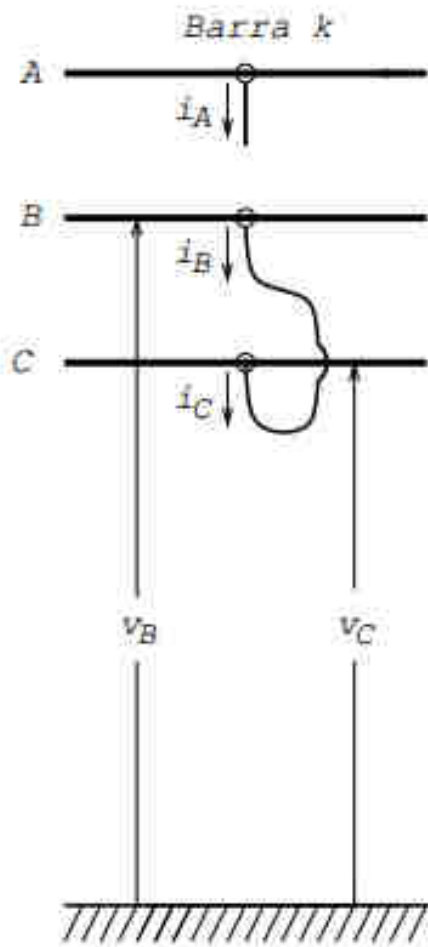

Condições de contorno

$$i_A = 0$$

$$i_B = -i_C$$

$$v_B = v_C$$

$$\hat{i}_{A+} = -\hat{i}_{A-}$$

$$\hat{i}_{A0} = 0$$

$$\underline{i}_S = T^{-1} \underline{i}_P$$


$$\begin{bmatrix} \hat{i}_{A+} \\ \hat{i}_{A-} \\ \hat{i}_{A0} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \hat{i}_B \\ -\hat{i}_B \end{bmatrix}$$

$$\hat{i}_{A+} = \frac{1}{3}(a\hat{i}_B - a^2\hat{i}_B) = j\frac{\sqrt{3}}{3}\hat{i}_B$$

$$\hat{i}_{A-} = \frac{1}{3}(a^2\hat{i}_B - a\hat{i}_B) = -j\frac{\sqrt{3}}{3}\hat{i}_B$$

$$\hat{i}_{A0} = \frac{1}{3}(\hat{i}_B - \hat{i}_B) = 0$$

Curto-circuito Bifásico

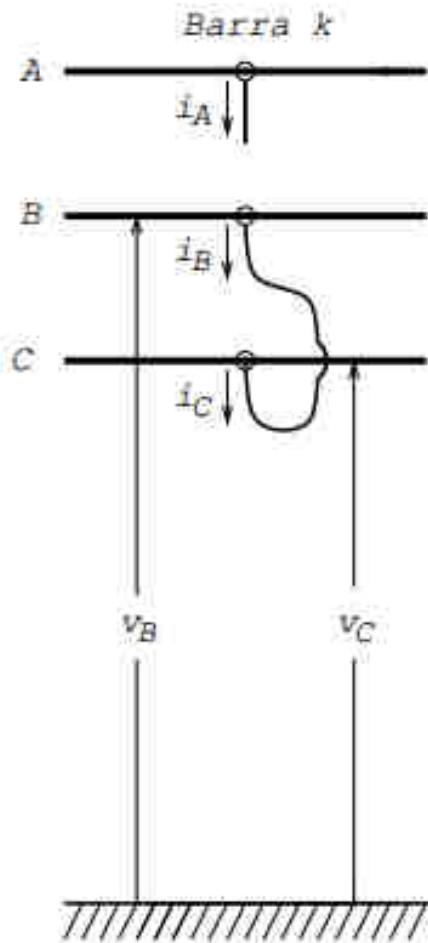

Condições de contorno

$$i_A = 0$$

$$i_B = -i_C$$

$$v_B = v_C$$

$$\hat{v}_{A+} = \hat{v}_{A-}$$


$$\underline{v}_S = T^{-1} \underline{v}_P$$

$$\begin{bmatrix} \hat{v}_{A+} \\ \hat{v}_{A-} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \hat{v}_A \\ \hat{v}_B \\ \hat{v}_C \end{bmatrix}$$

$$\hat{v}_{A+} = \frac{1}{3}(\hat{v}_A + a\hat{v}_B + a^2\hat{v}_C) = \frac{1}{3}(\hat{v}_A - \hat{v}_B)$$

$$\hat{v}_{A-} = \frac{1}{3}(\hat{v}_A + a^2\hat{v}_B + a\hat{v}_C) = \frac{1}{3}(\hat{v}_A - \hat{v}_B)$$

Curto-circuito Bifásico

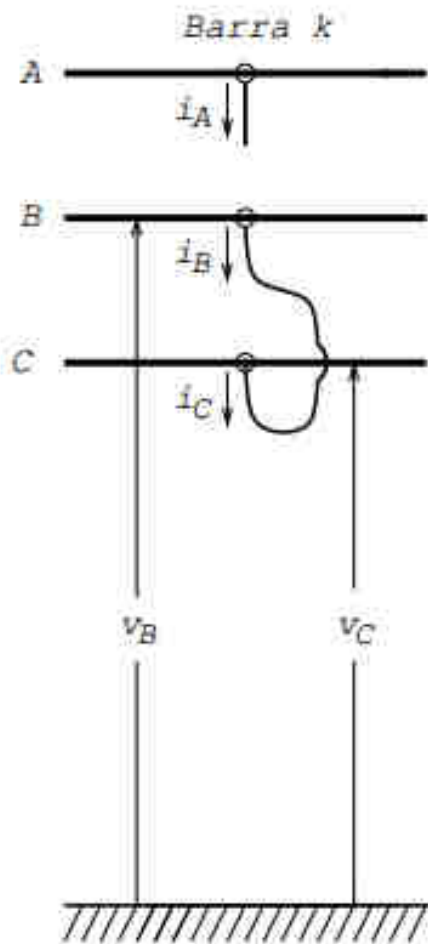


$$\hat{v}_{A+} = \hat{e}_A - \hat{i}_{A+} Z_{k,k}^+$$

$$\hat{v}_{A-} = 0 - \hat{i}_{A-} Z_{k,k}^-$$

$$\hat{i}_{A-} = -\hat{i}_{A+} \quad \hat{v}_{A+} = \hat{v}_{A-}$$

$$\hat{i}_{A+} = \frac{\hat{e}_A}{Z_{k,k}^+ + Z_{k,k}^-}$$



Curto-circuito bifásico na barra D

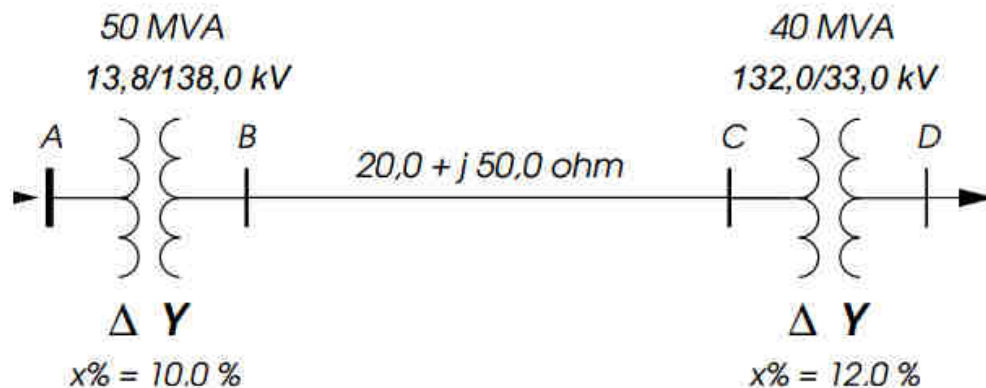

- Calcule a corrente de curto circuito bifásico na barra D.
- Calcule a tensão na barra C.

Exemplo – Cálculo de curto-circuito Bifásico

Considere $V_A = 13,8 \text{ kV}$

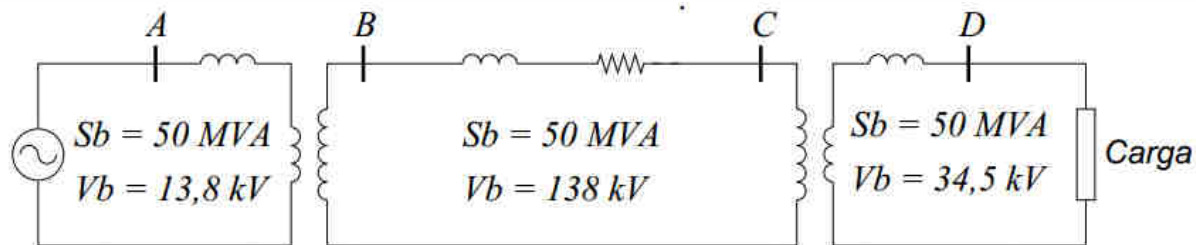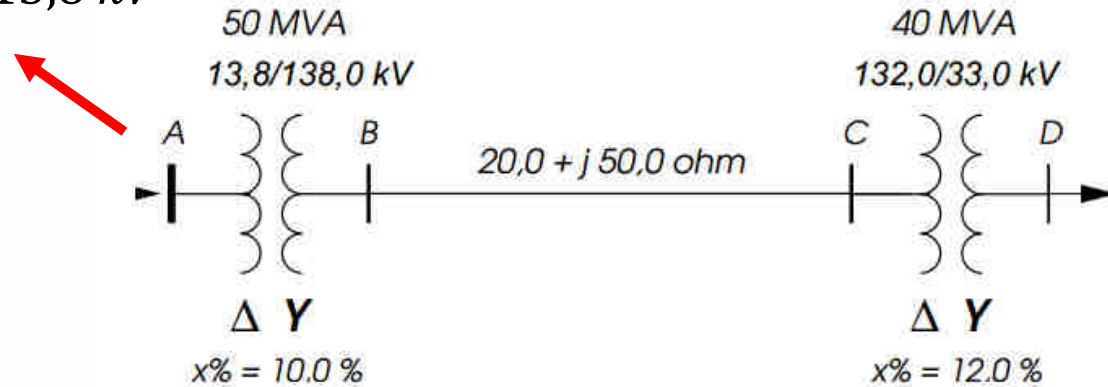


$$z_1\% = \frac{(20,0 + j50,0)}{\frac{138^2}{50,0}} 100\% = 5,251 + j13,127 \%$$




$$Z_B = \frac{138^2}{50} = 380,88 \Omega$$


$$x_{te}\% = j10,0 \%$$


$$x_{ta}\% = 12,0 \left(\frac{50}{40}\right) \left(\frac{132}{138}\right)^2$$

$$x_{ta}\% = j13,724 \%$$

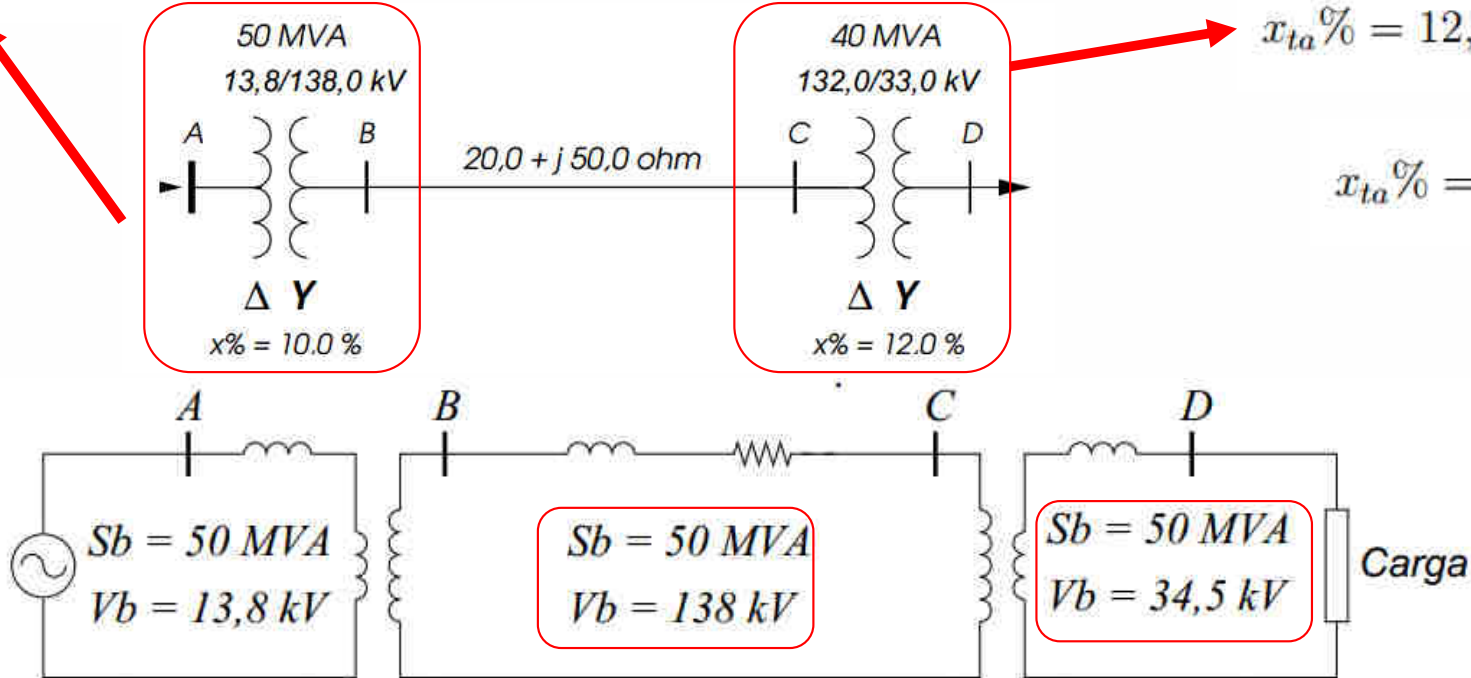

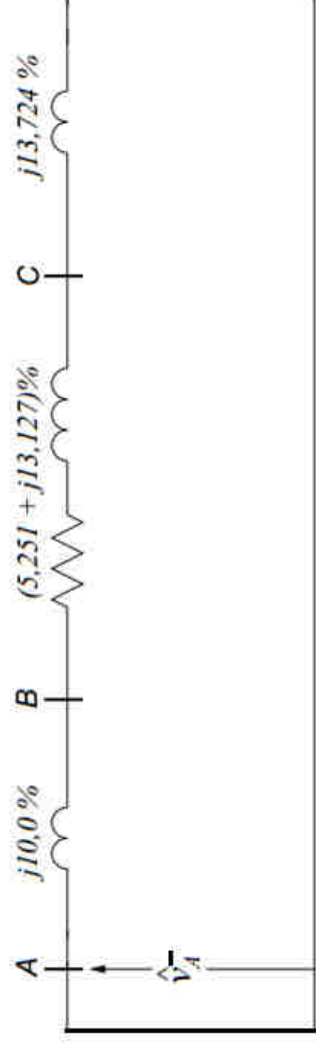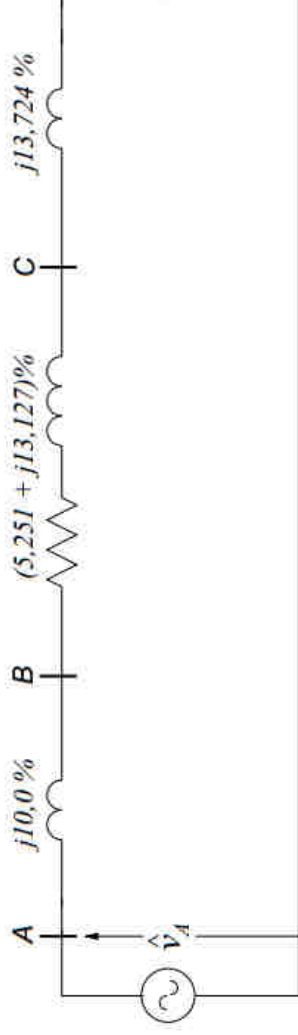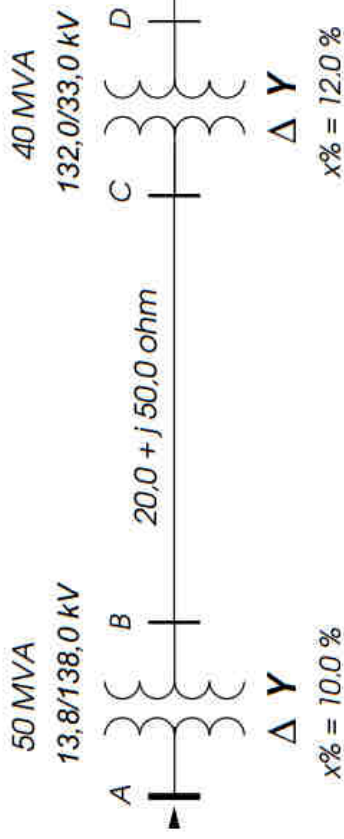

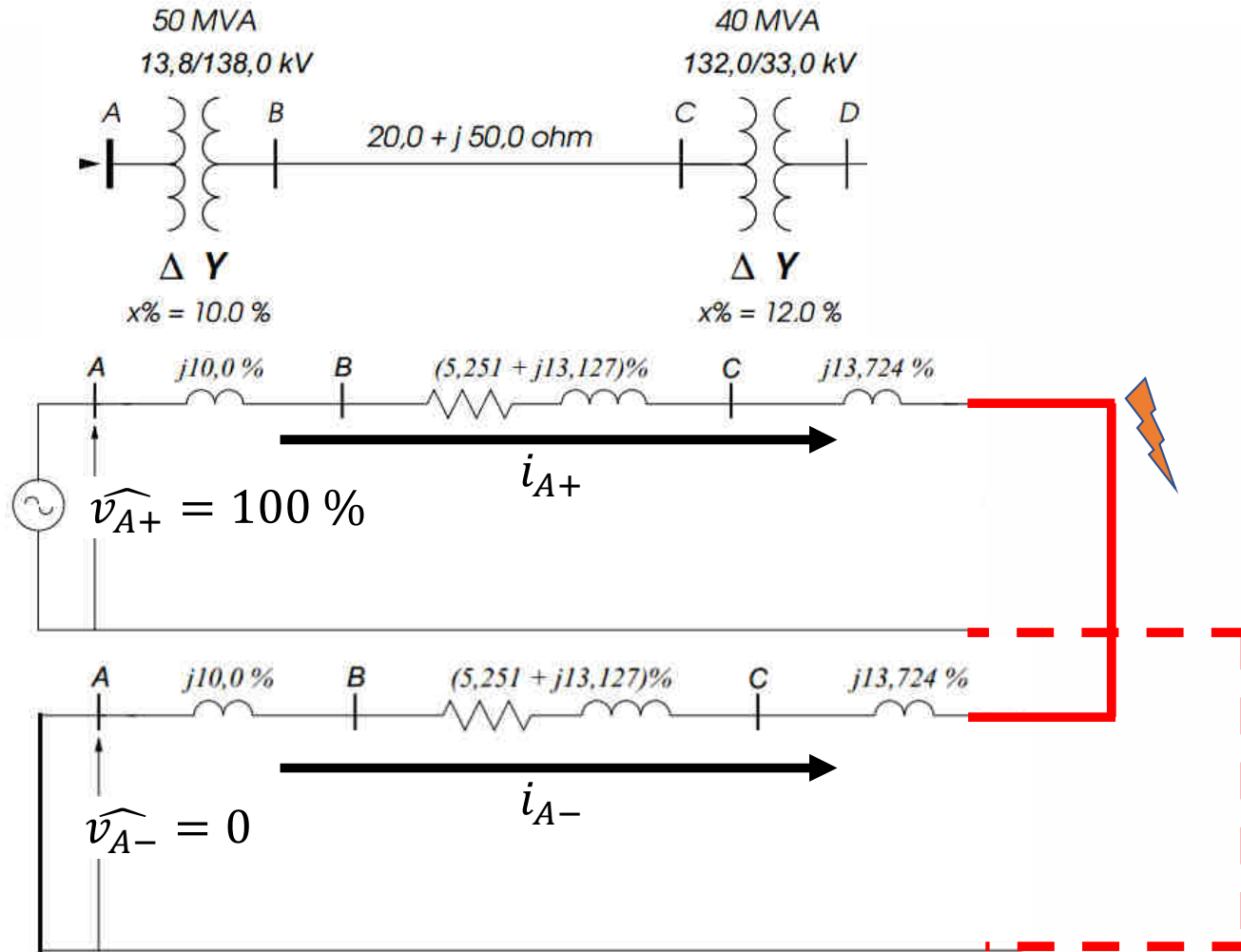

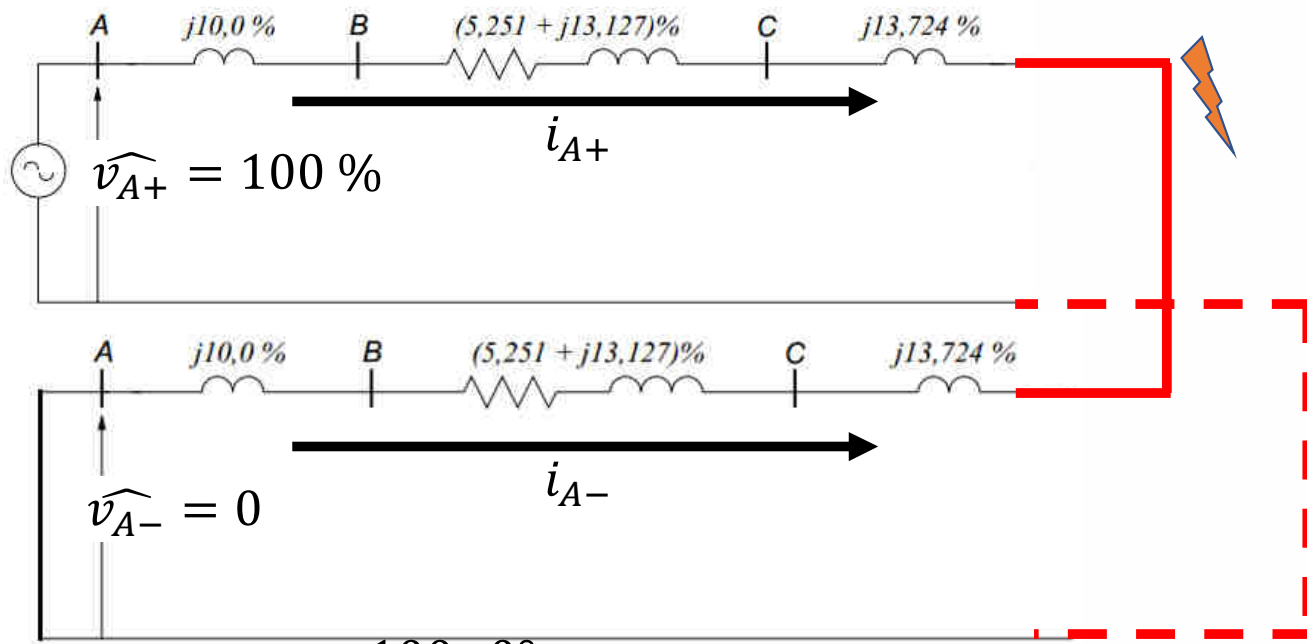


$$i_{A+}^D \% = \frac{100 \angle 0^\circ}{2 \times 37,223 \angle 81,89^\circ} = 1,343 \angle -81,89^\circ pu$$

$$I_{base}^D = \frac{50 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 34,5 \times 10^3} = 836,74 A$$

$$I_{A+}^D = 836,74 \times 1,343 \angle -81,89^\circ$$
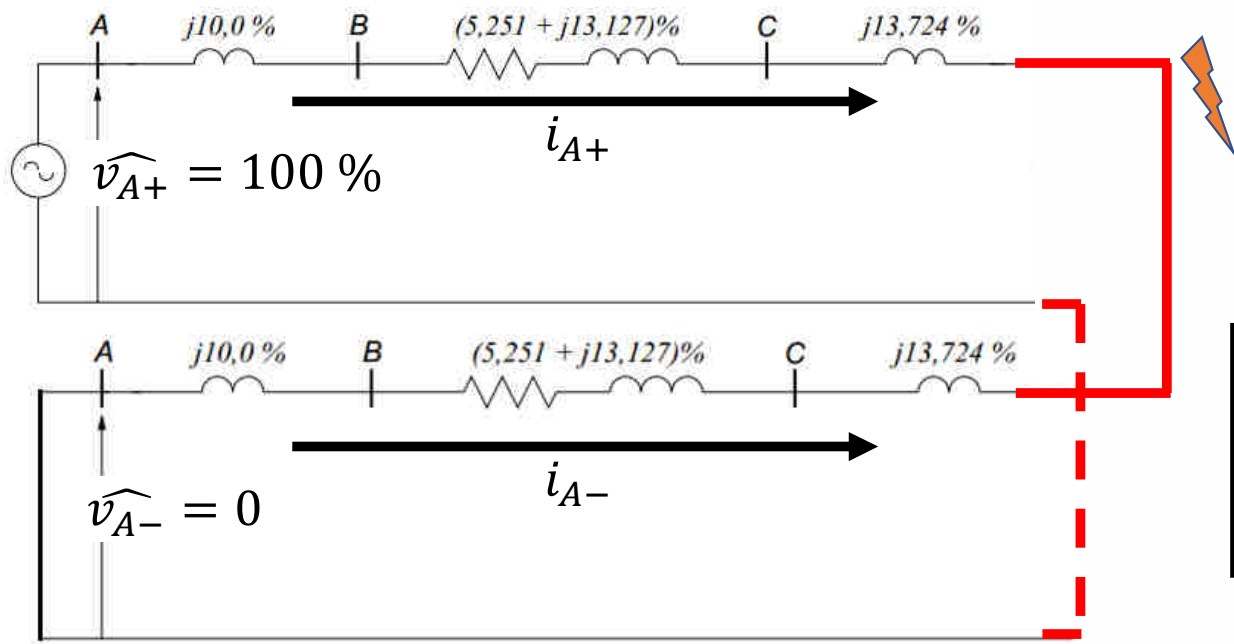
$$I_{A+}^D = 1.123,9 \angle -81,89^\circ A$$




$$I_{A+}^D = 1.123,9 \angle -81,89^\circ \text{ A}$$

$$I_{A-}^D = -1.123,9 \angle -81,89^\circ \text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} I_A^D \\ I_B^D \\ I_C^D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{A+}^D \\ I_{A-}^D \\ I_{A0}^D \end{bmatrix}$$
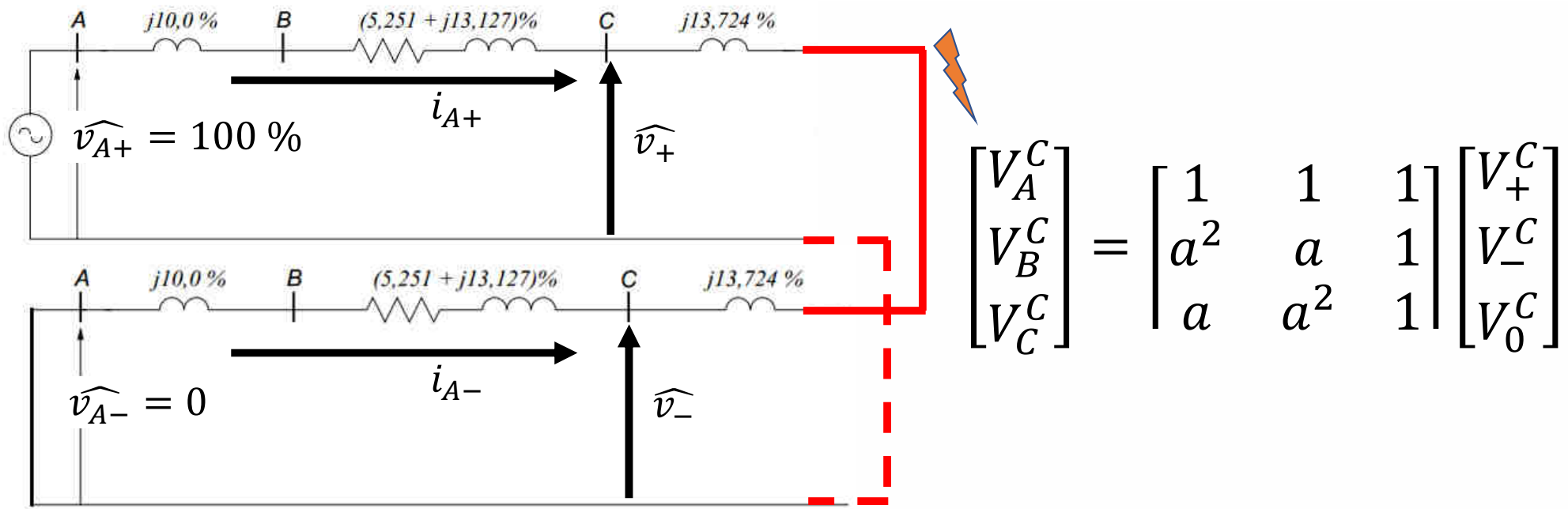
$$\begin{bmatrix} I_A^D \\ I_B^D \\ I_C^D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.123,9 \angle -81,89^\circ \\ -1.123,9 \angle -81,89^\circ \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.946,7 \angle -171,89^\circ \\ 1.946,7 \angle 8,11^\circ \end{bmatrix} \text{ A}$$



$$\widehat{v}_+ = 100 \angle 0^\circ - 23,716 \angle 77,21^\circ \times 1,343 \angle -81,89^\circ \rightarrow 0,683 \angle 2,1821^\circ pu$$

$$\widehat{v}_- = 0 + 23,716 \angle 77,21^\circ \times 1,343 \angle -81,89^\circ \rightarrow 0,318 \angle -4,6825^\circ pu$$

$$\begin{bmatrix} V_A^C \\ V_B^C \\ V_C^C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,683 \angle 2,1821^\circ \\ 0,318 \angle -4,6825^\circ \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \angle 0^\circ \\ 0,55 \angle -145,20^\circ \\ 0,63 \angle 149,88^\circ \end{bmatrix} pu$$

$$\begin{bmatrix} V_A^C \\ V_B^C \\ V_C^C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \angle 0^\circ \\ 0,55 \angle -145,20^\circ \\ 0,63 \angle 149,88^\circ \end{bmatrix} \times 138 \cdot 10^3 = \begin{bmatrix} 138 \angle 0^\circ \\ 76,45 \angle -145,20^\circ \\ 86,95 \angle 149,88^\circ \end{bmatrix} kV$$



www.gesep.ufv.br



Gesep



gesep_vicosa



Gesep UFV



Estimate - Sistemas
Fotovoltaicos



<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.developer.gesep.estimate>



Obrigado!

Heverton Augusto Pereira

Prof. Departamento de Engenharia Elétrica | UFV

Coordenador da Gerência de Especialistas em Sistemas Elétricos de Potência | Gesep

Membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | PPGEL/CEFET-MG

E-mail: heverton.pereira@ufv.br