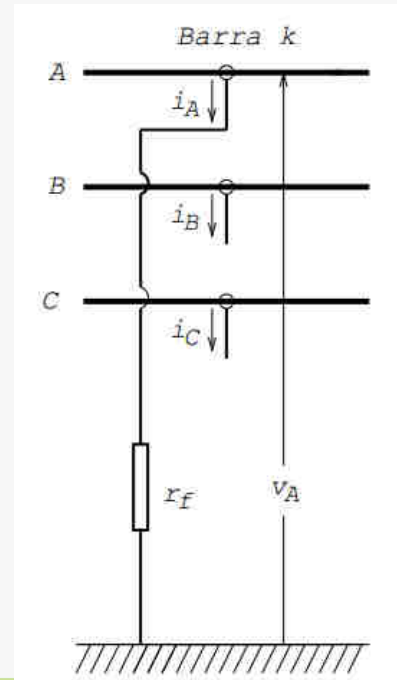


Sistemas Elétricos de Potência


Aula 05-P1 – Curto-Circuito Monofásico




Prof. Heverton Augusto Pereira
heverton.pereira@ufv.br

Tópicos abordados

- Capítulo 4
- Curto-circuito Monofásico

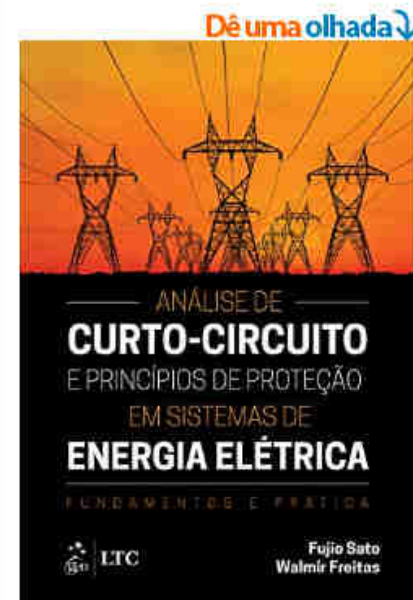

Curto-circuito Monofásico

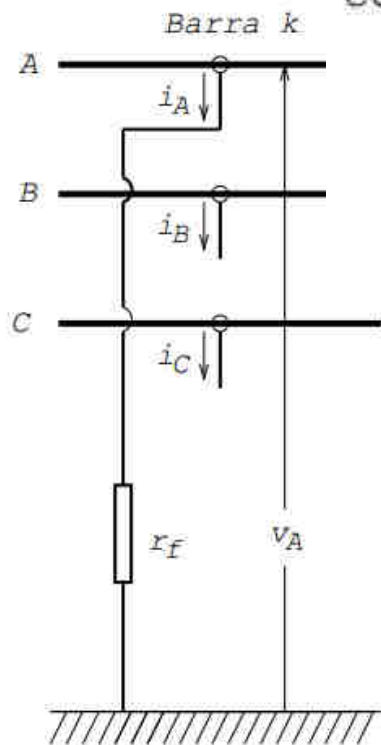

Condições de contorno

$$i_B = i_C = 0$$

$$v_A = i_A r_f$$

$$\hat{i}_{A+} = \hat{i}_{A-} = \hat{i}_{A0}$$

$$\hat{i}_A = \hat{i}_{A+} + \hat{i}_{A-} + \hat{i}_{A0}$$

$$\hat{i}_A = 3\hat{i}_{A+}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{i}_{A+} \\ \hat{i}_{A-} \\ \hat{i}_{A0} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \hat{i}_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{i}_S = T^{-1} \underline{i}_P$$


$$\hat{i}_{A+} = \frac{1}{3}(\hat{i}_A)$$

$$\hat{i}_{A-} = \frac{1}{3}(\hat{i}_A)$$

$$\hat{i}_{A0} = \frac{1}{3}(\hat{i}_A)$$

Curto-circuito Monofásico

Condições de contorno

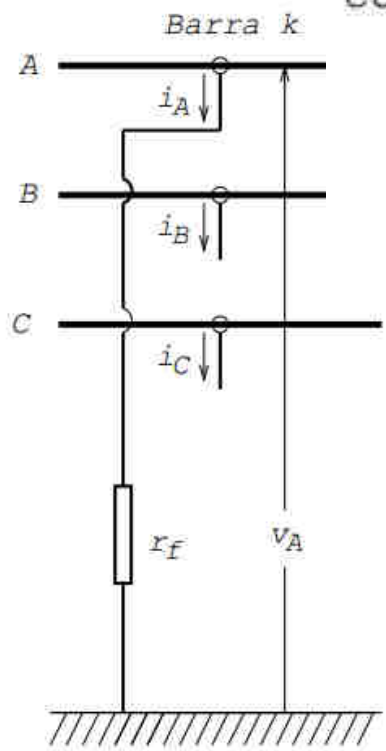

$$i_B = i_C = 0$$

$$v_A = i_A r_f$$

$$\begin{bmatrix} \hat{v}_{A+} \\ \hat{v}_{A-} \\ \hat{v}_{A0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{e}_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_{k,k}^+ & 0 & 0 \\ 0 & Z_{k,k}^- & 0 \\ 0 & 0 & Z_{k,k}^o \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\hat{i}_A}{3} \\ \frac{\hat{i}_A}{3} \\ \frac{\hat{i}_A}{3} \end{bmatrix}$$


$$\hat{v}_{A+} = \hat{e}_A - \frac{\hat{i}_A}{3} Z_{k,k}^+$$

$$\hat{v}_{A-} = -\frac{\hat{i}_A}{3} Z_{k,k}^-$$

$$\hat{v}_{A0} = -\frac{\hat{i}_A}{3} Z_{k,k}^o$$

Curto-circuito Monofásico

Condições de contorno

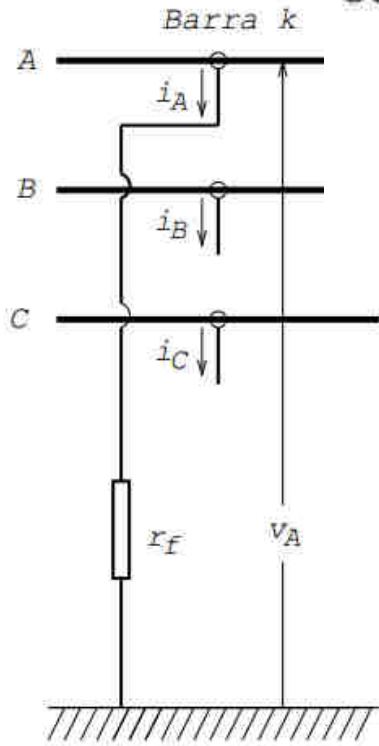

$$i_B = i_C = 0$$

$$v_A = i_A r_f$$

$$\hat{v}_A = \hat{v}_{A+} + \hat{v}_{A-} + \hat{v}_{A0} \quad \text{e} \quad \hat{v}_A = \hat{i}_A r_f$$

$$\hat{v}_{A+} = \hat{e}_A - \frac{\hat{i}_A}{3} Z_{k,k}^+$$


$$\hat{v}_{A-} = -\frac{\hat{i}_A}{3} Z_{k,k}^-$$

$$\hat{v}_{A0} = -\frac{\hat{i}_A}{3} Z_{k,k}^o$$

$$\hat{i}_A r_f = \hat{e}_A - \frac{\hat{i}_A}{3} (Z_{k,k}^+ + Z_{k,k}^- + Z_{k,k}^o)$$

Curto-circuito Monofásico

Condições de contorno

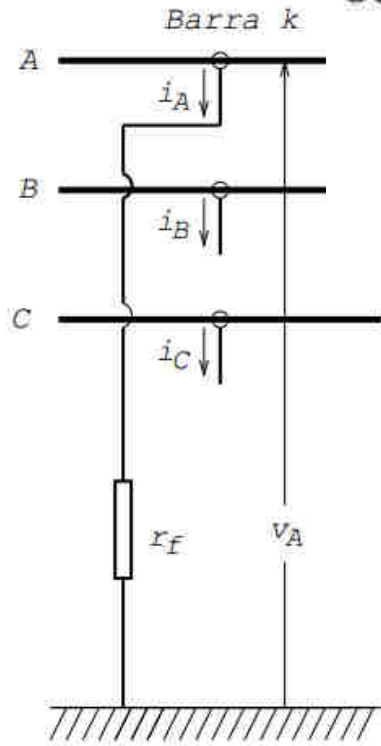


$$i_B = i_C = 0$$

$$v_A = i_A r_f$$

$$\hat{i}_A r_f = \hat{e}_A - \frac{\hat{i}_A}{3} (Z_{k,k}^+ + Z_{k,k}^- + Z_{k,k}^o)$$

$$\hat{i}_A = \frac{3\hat{e}_A}{(Z_{k,k}^+ + Z_{k,k}^- + Z_{k,k}^o + 3r_f)}$$


Curto-circuito Monofásico na barra D

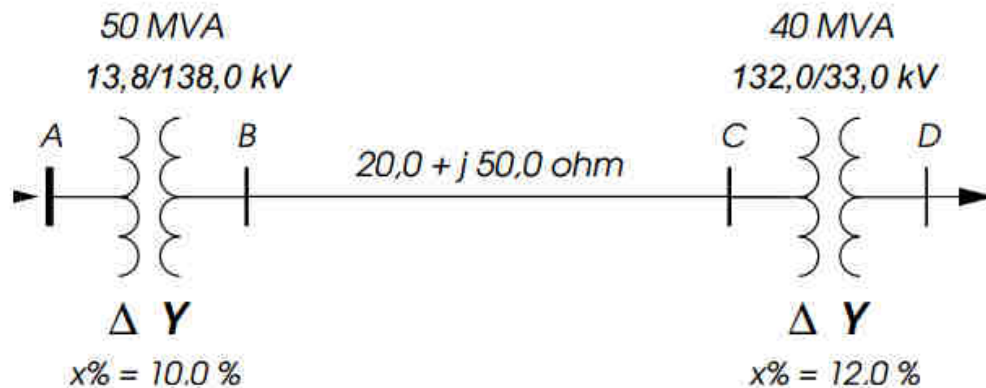

- Calcule a corrente de curto circuito devido um curto monofásico na barra D.
- Calcule a tensão na barra C.

Exemplo – Cálculo de curto-circuito Monofásico

Considere $V_A = 13,8 \text{ kV}$


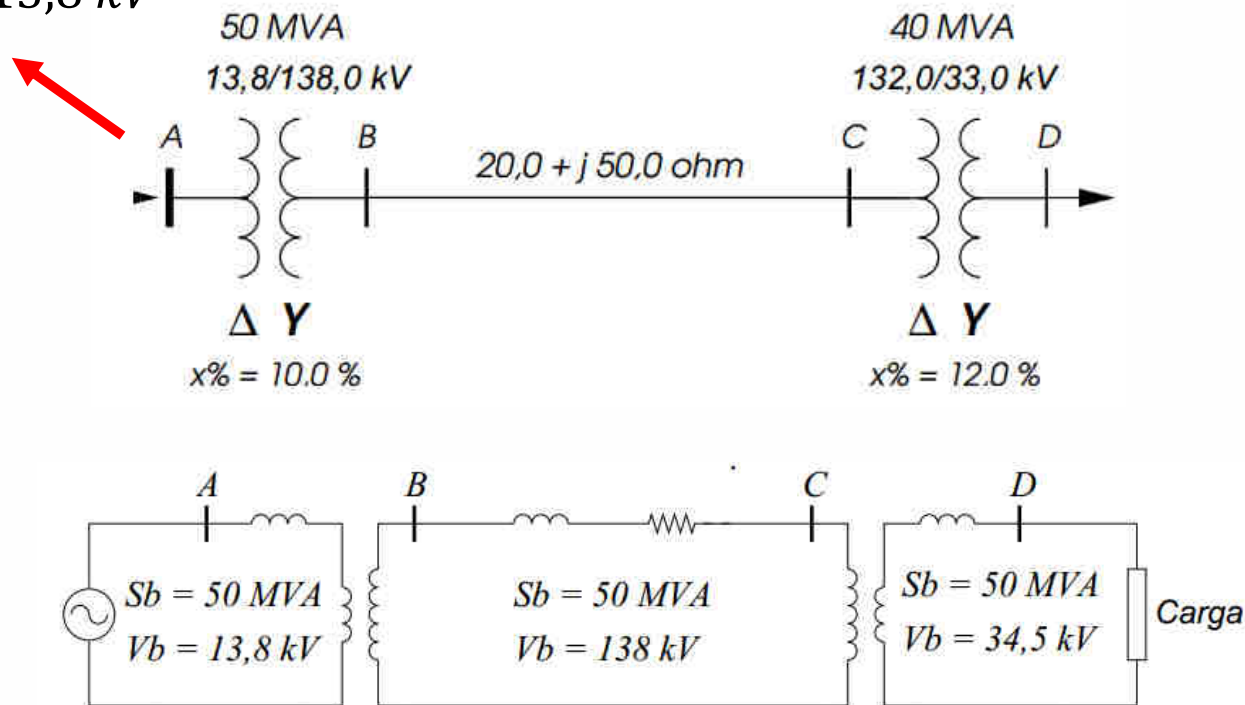


$$z_1\% = \frac{(20,0 + j50,0)}{\frac{138^2}{50,0}} \cdot 100\% = 5,251 + j13,127\%$$


$$x_{te}\% = j10,0\%$$



$$x_{ta}\% = 12,0 \left(\frac{50}{40}\right) \left(\frac{132}{138}\right)^2$$

$$x_{ta}\% = j13,724\%$$

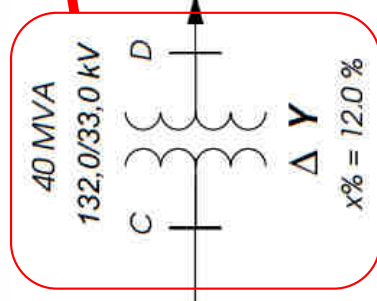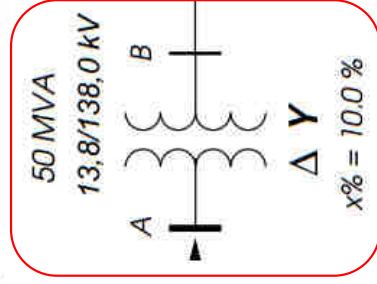

20,0 + j 50,0 ohm

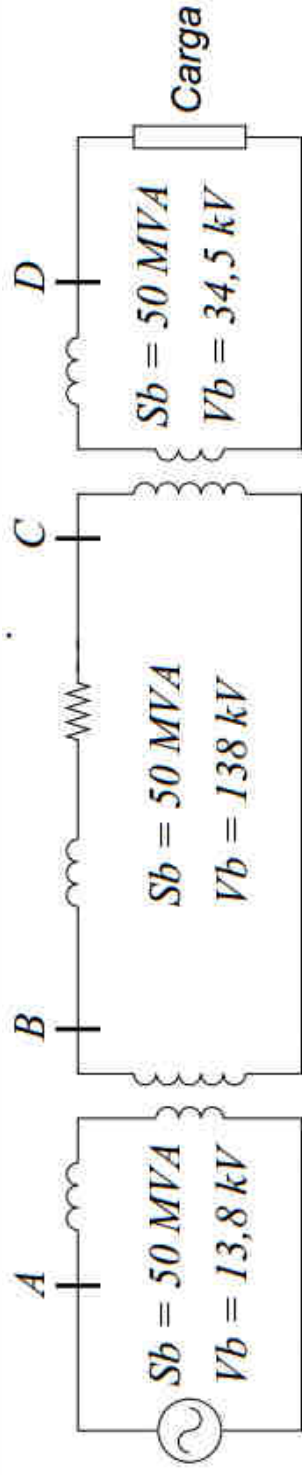

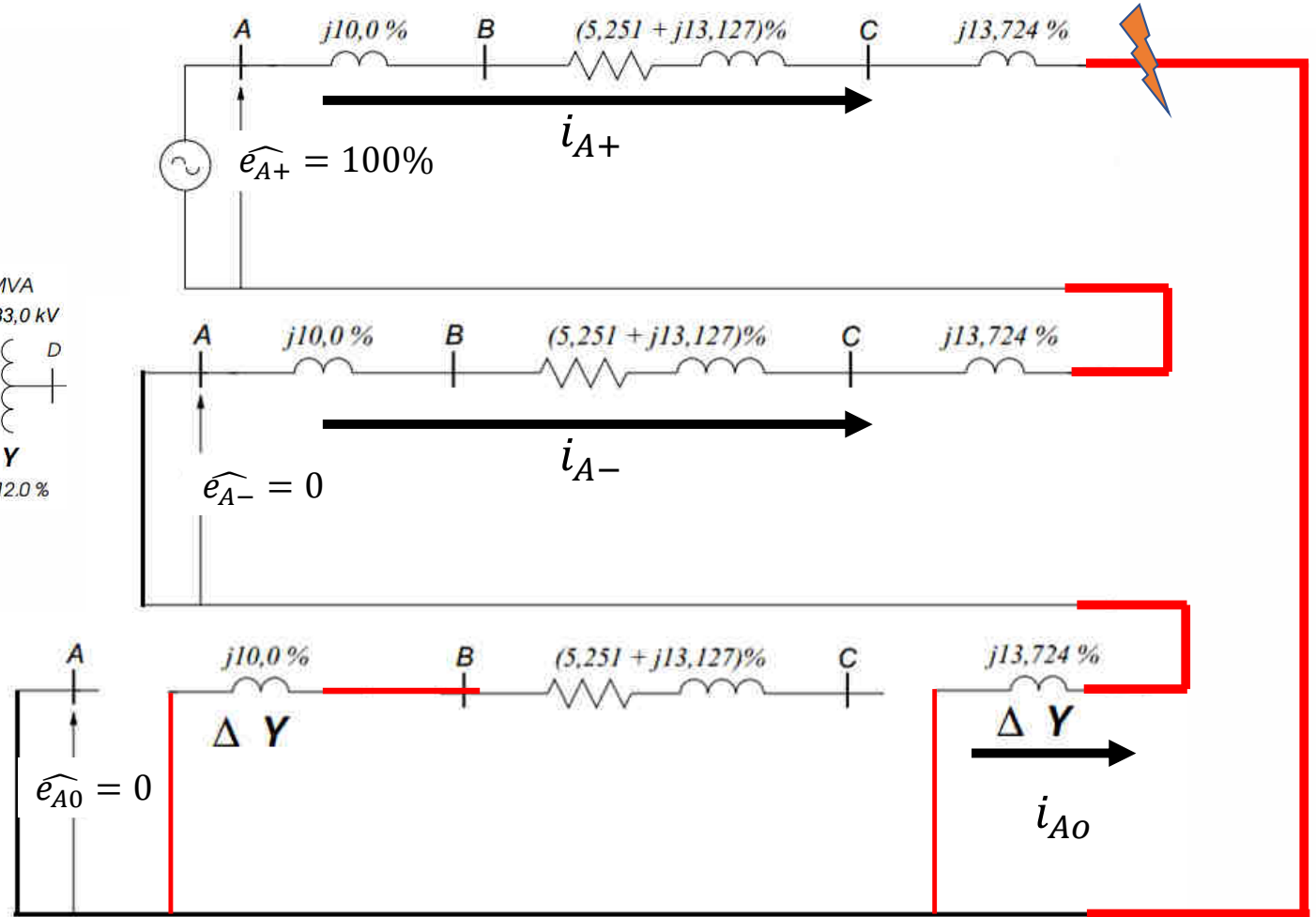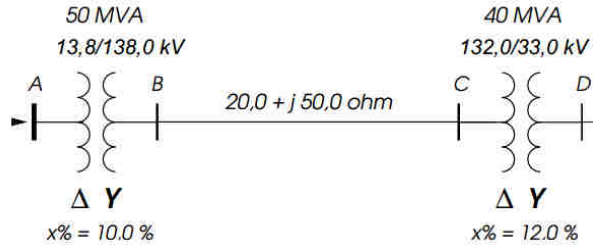


$$\hat{i}_A = \frac{3\hat{e}_A}{(Z_{k,k}^+ + Z_{k,k}^- + Z_{k,k}^0 + 3r_f)}$$

$$Z_{k,k}^+ = 37,223 \angle 81,89^\circ$$

$$Z_{k,k}^- = 37,223 \angle 81,89^\circ$$

$$Z_{k,k}^0 = 13,724 \angle 90^\circ$$

$$r_f = 0$$

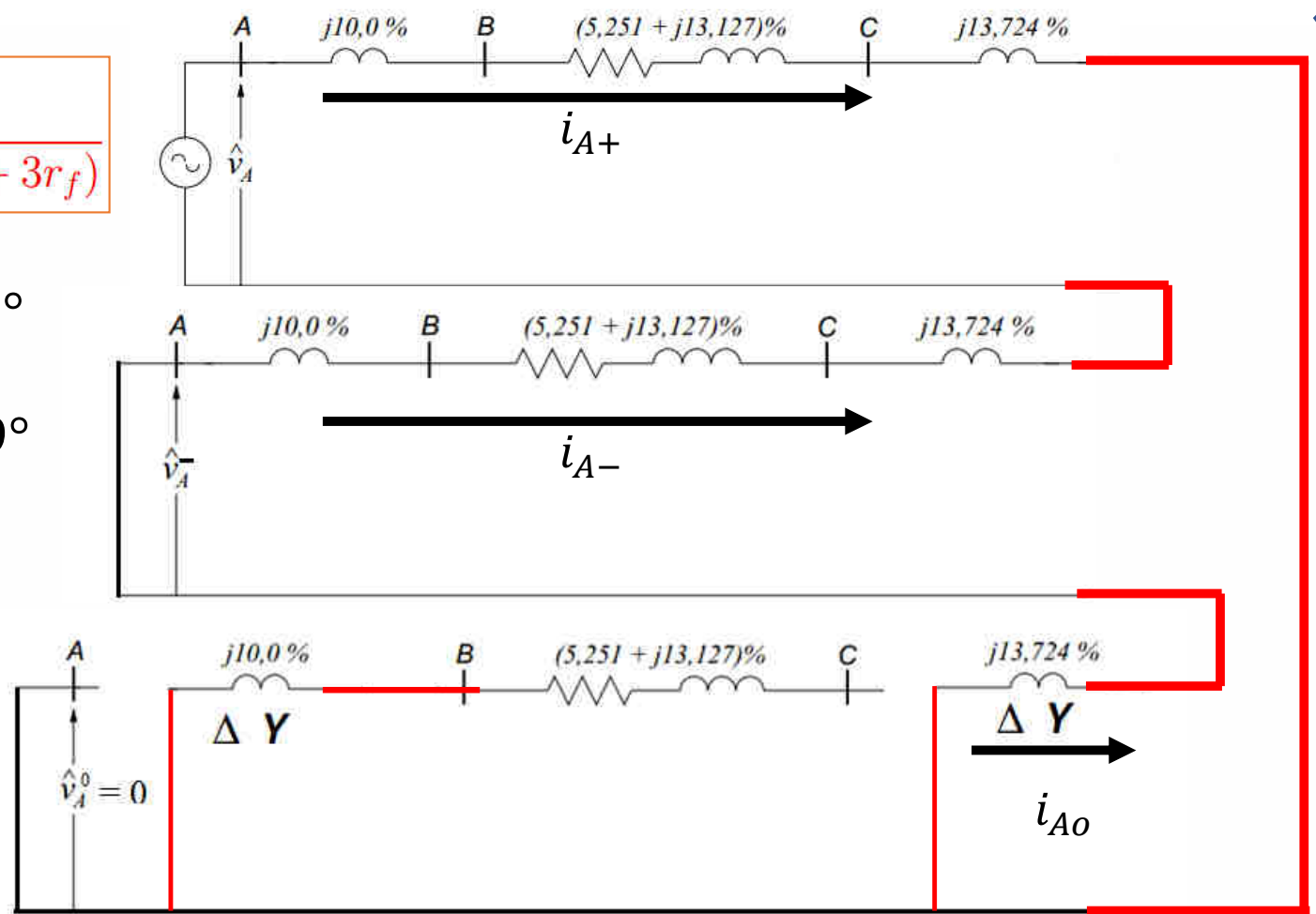

$$\hat{i}_A = \frac{3\hat{e}_A}{(Z_{k,k}^+ + Z_{k,k}^- + Z_{k,k}^0 + 3r_f)}$$

$$Z_{k,k}^+ = 37,223 \angle 81,89^\circ$$

$$Z_{k,k}^- = 37,223 \angle 81,89^\circ$$

$$Z_{k,k}^0 = 13,724 \angle 90^\circ$$

$$r_f = 0$$

$$i_A^D = \frac{3 \times 100 \angle 0^\circ}{2 \times 37,223 \angle 81,89^\circ + 13,724 \angle 90^\circ} = 3,4 \angle -83,15^\circ \text{ pu}$$

$$I_{base}^D = \frac{50 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 34,5 \times 10^3} = 836,74 \text{ A}$$

$$I_A^D = 836,74 \times 3,4 \angle -83,15^\circ = 2850,8 \angle -83,15^\circ \text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} I_A^D \\ I_B^D \\ I_C^D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2850,8 \angle -83,15^\circ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ A}$$

$$\hat{i}_{A+} = \frac{\hat{i}_A}{3} = \frac{2850,8 \angle -83,15^\circ}{3} = 950,25 \angle -83,15^\circ \text{ A}$$

$$\hat{i}_{A+} = \frac{\hat{i}_A}{3} = \frac{3,4 \angle -83,15^\circ}{3} = 1,13 \angle -83,15^\circ \text{ pu}$$

$$\hat{i}_{A+} = \hat{i}_{A-} = \hat{i}_{A0}$$

$$I_{A+}^D = 950,25 \angle -83,15^\circ A$$



$$I_{A-}^D = 950,25 \angle -83,15^\circ A$$

$$I_{A0}^D = 950,25 \angle -83,15^\circ A$$

$$\begin{bmatrix} I_A^D \\ I_B^D \\ I_C^D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{A+}^D \\ I_{A-}^D \\ I_{A0}^D \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_A^D \\ I_B^D \\ I_C^D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 950,25 \angle -83,15^\circ \\ 950,25 \angle -83,15^\circ \\ 950,25 \angle -83,15^\circ \end{bmatrix}$$
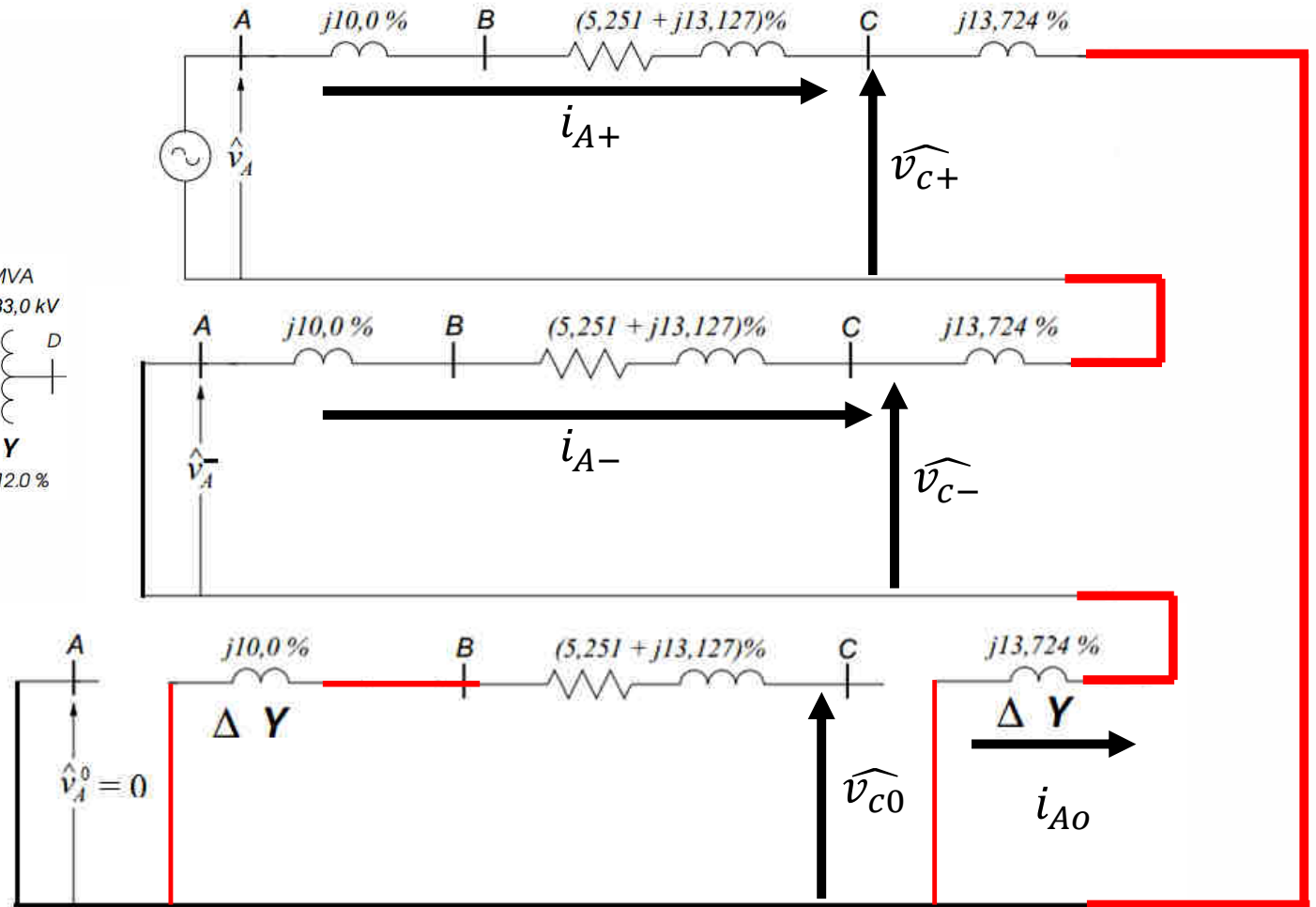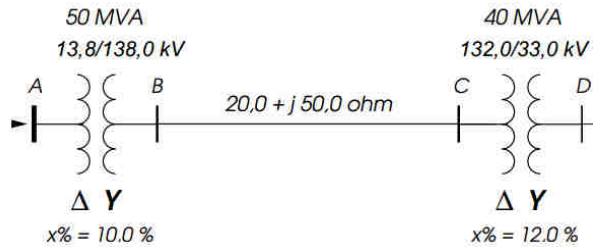
$$\begin{bmatrix} I_A^D \\ I_B^D \\ I_C^D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2850,8 \angle -83,15^\circ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} A$$



$$\widehat{v}_{c+} = 100 \angle 0^\circ - 23,716 \angle 77,21^\circ \times 1,1357 \angle -83,15^\circ$$


$$\widehat{i}_{A+} = 1,13 \angle -83,15^\circ pu$$

$$\widehat{v}_{c+} = 0,733 \angle 2,18^\circ pu$$

$$\widehat{v}_{c-} = 0 - 23,716 \angle 77,21^\circ \times 1,1357 \angle -83,15^\circ$$

$$\widehat{v}_{c-} = 0,269 \angle 174,06^\circ pu$$

$$\widehat{v}_{c0} = 0$$

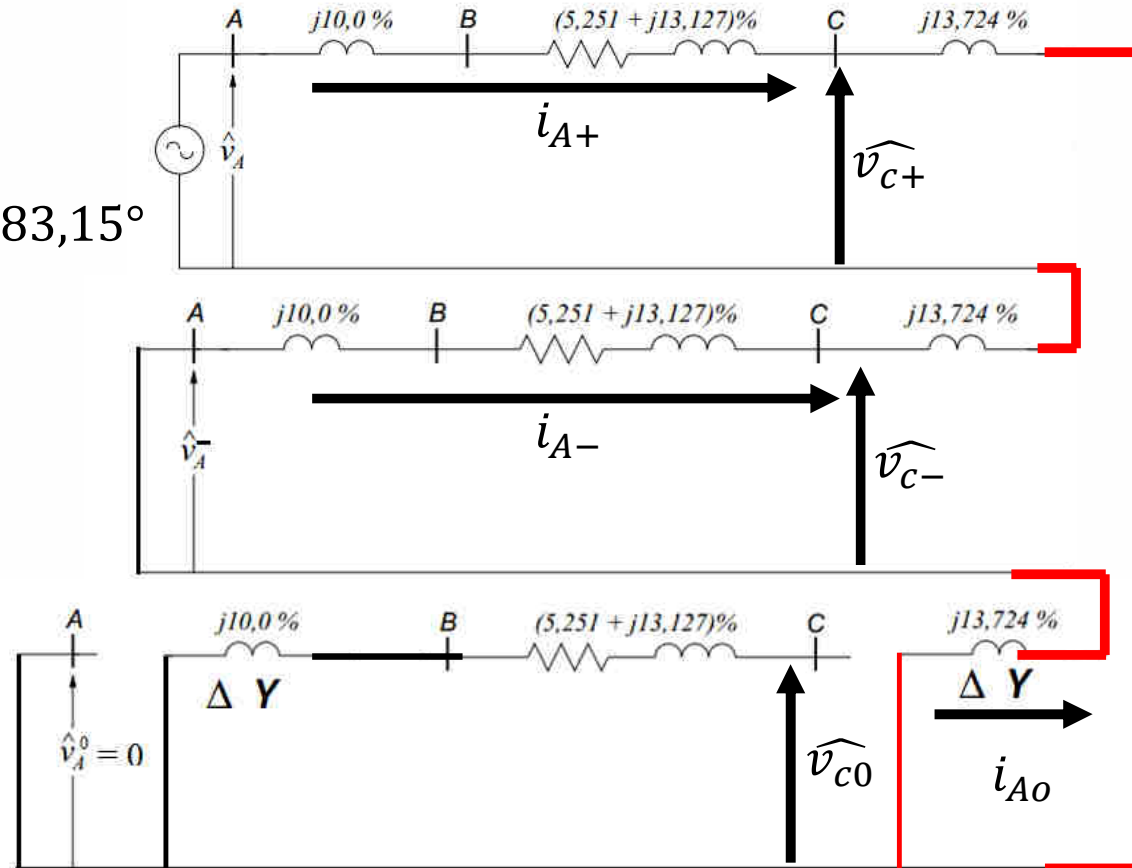

$$\widehat{v}_{c+} = 0,733 \angle 2,18^\circ \text{ pu}$$

$$\widehat{v}_{c-} = 0,269 \angle 174,06^\circ \text{ pu}$$

$$\begin{bmatrix} V_A^C \\ V_B^C \\ V_C^C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{A+}^C \\ V_{A-}^C \\ V_{A0}^C \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_A^C \\ V_B^C \\ V_C^C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,733 \angle 2,18^\circ \\ 0,269 \angle 174,06^\circ \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,47 \angle 6,85^\circ \\ 0,92 \angle -104,56^\circ \\ 0,87 \angle 105,48^\circ \end{bmatrix} \text{ pu}$$

$$\begin{bmatrix} V_A^C \\ V_B^C \\ V_C^C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,47 \angle 6,85^\circ \\ 0,92 \angle -104,56^\circ \\ 0,87 \angle 105,48^\circ \end{bmatrix} \times 138 \cdot 10^3 = \begin{bmatrix} 64,53 \angle 6,85^\circ \\ 127,45 \angle -104,56^\circ \\ 120,02 \angle 105,48^\circ \end{bmatrix} \text{ kV}$$



www.gesep.ufv.br



Gesep



gesep_vicosa



Gesep UFV



Estimate - Sistemas
Fotovoltaicos



<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.developer.gesep.estimate>



Obrigado!

Heverton Augusto Pereira

Prof. Departamento de Engenharia Elétrica | UFV

Coordenador da Gerência de Especialistas em Sistemas Elétricos de Potência | Gesep

Membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | PPGEL/CEFET-MG

E-mail: heverton.pereira@ufv.br