


Sistemas Elétricos de Potência

Aula 06-P3 – Cálculos de Curto-círcuito **Monofásico** em um Sistema com Co-gerador





Prof. Heverton Augusto Pereira
heverton.pereira@ufv.br


Sistema com Co-gerador

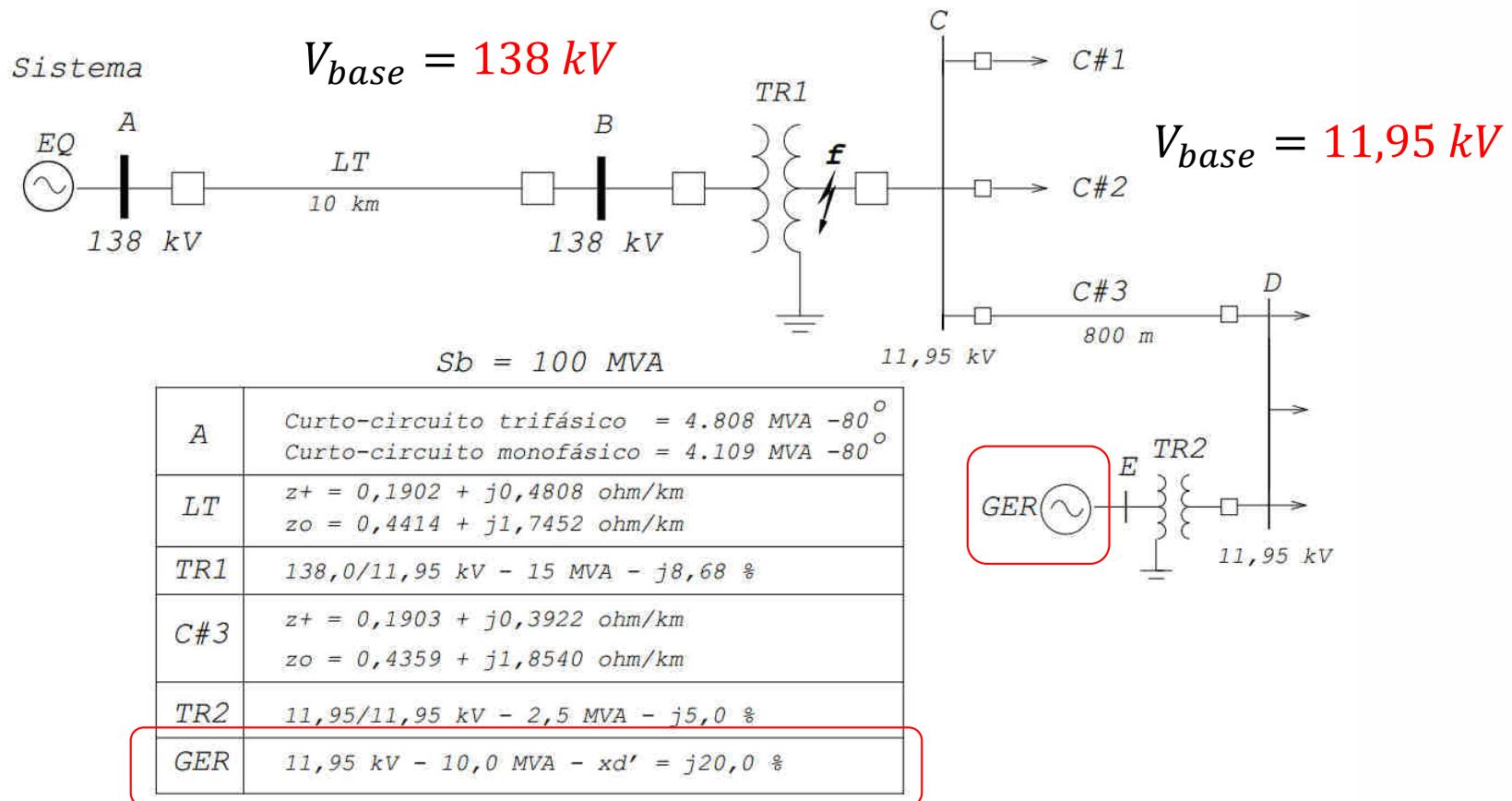

Preparação dos dados

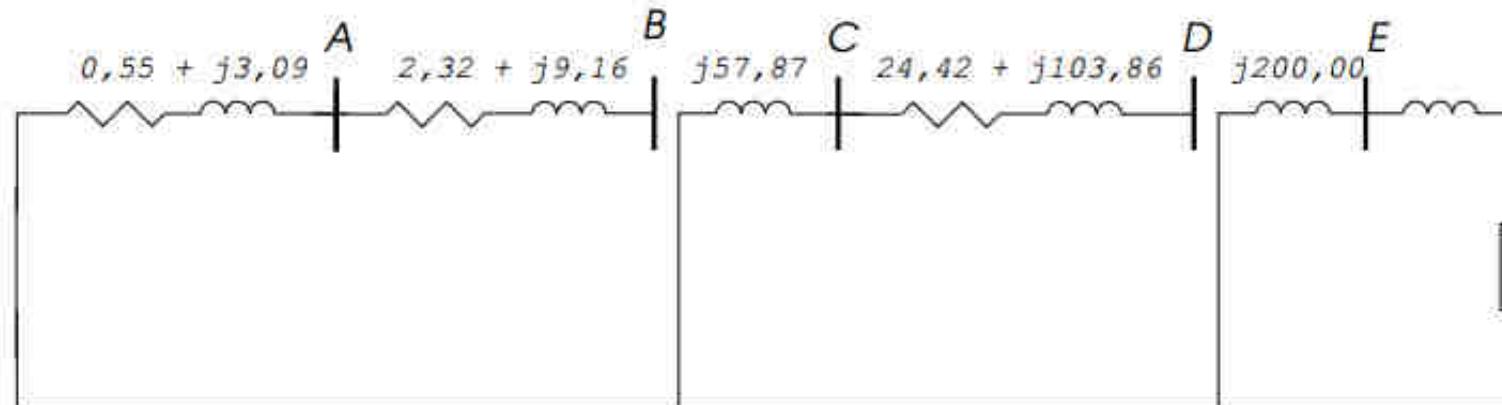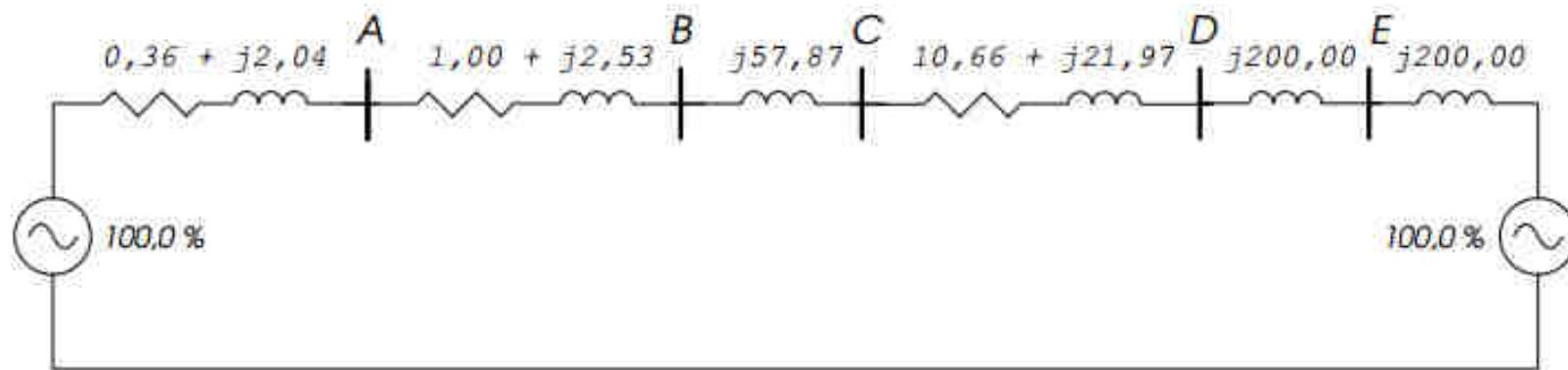

Curto-circuito Monofásico – Barra A

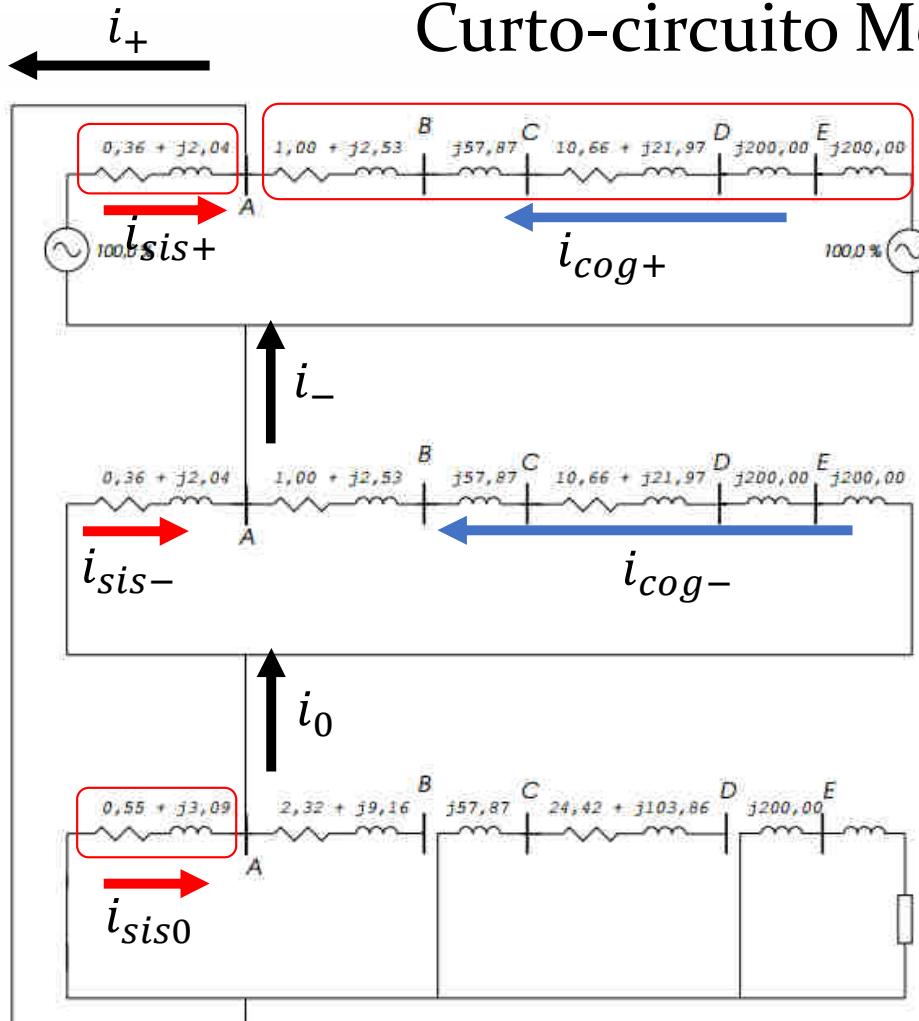

$$z_{sis}^+ = 2,07 \angle 79,99^\circ \%$$

$$z_{cog}^+ = 482,51 \angle 88,62^\circ \%$$


$$z_{eq}^+ = z_{sis}^+ // z_{cog}^+ = 2,06 \angle 80,03^\circ \%$$

$$z_{eq}^+ = z_{eq}^-$$

$$z_{eq}^0 = 3,14 \angle 79,91^\circ \%$$

$$z_{eq}^+ + z_{eq}^- + z_{eq}^0 = 7,26 \angle 79,98^\circ \%$$

Curto-circuito Monofásico – Barra A

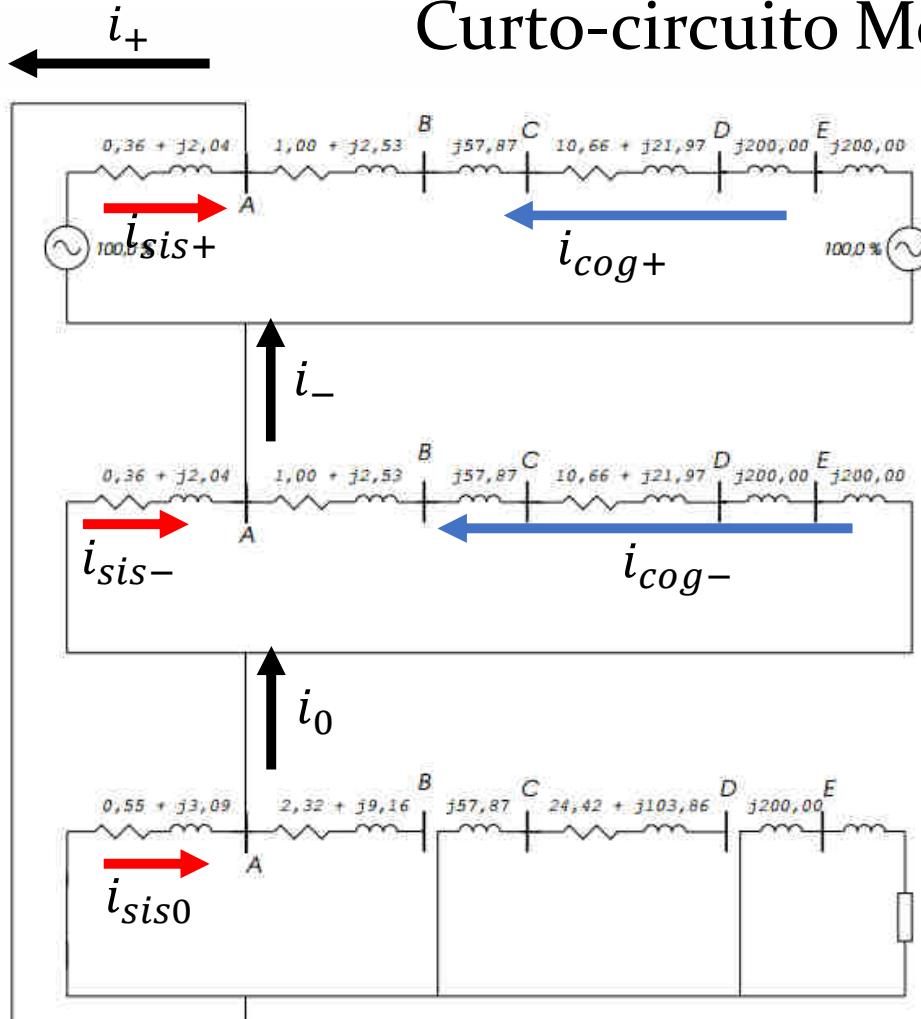

$$z_{eq}^+ + z_{eq}^- + z_{eq}^0 = 7,26 \angle 79,98^\circ \text{~pu}$$

$$i_+ = \frac{100}{z_{eq}^+ + z_{eq}^- + z_{eq}^0}$$

$$i_+ = \frac{100}{7,26 \angle 79,98}$$

$$i_+ = 13,77 \angle -79,98^\circ \text{~pu}$$

Curto-circuito Monofásico – Barra A

$$I_{base}^A = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 138 \times 10^3} = 418,37 \text{ A}$$

$$I_+ = 13,77 \angle -79,98^\circ \times 418,37 = 5.759 \angle -79,98^\circ \text{A}$$


$$\begin{bmatrix} I_A^A \\ I_B^A \\ I_C^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{A+}^A \\ I_{A-}^A \\ I_{A0}^A \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_A^A \\ I_B^A \\ I_C^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5.759 \angle -79,98^\circ \\ 5.759 \angle -79,98^\circ \\ 5.759 \angle -79,98^\circ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_A^A \\ I_B^A \\ I_C^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17.278 \angle -79,98^\circ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{A}$$


Curto-circuito Monofásico – Barra A – Contribuição do Sistema

$$I_+ \downarrow$$

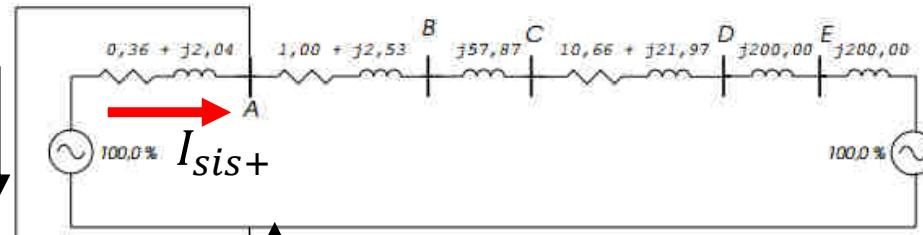


$$I_+ = 5.759 \angle -79,98^\circ \text{A}$$
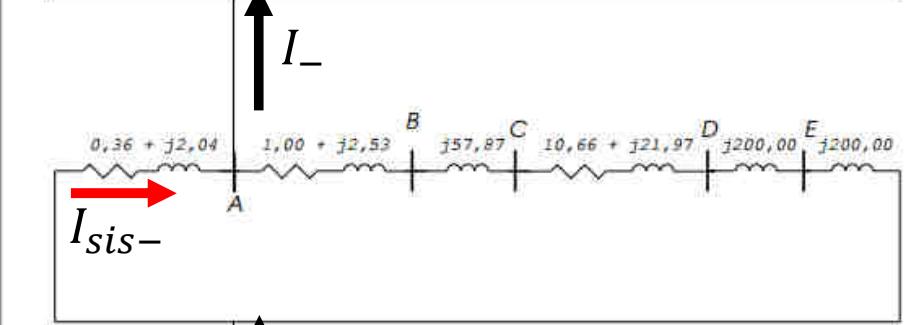
$$I_{sis+} = 5.759 \angle -79,98^\circ \frac{482,51 \angle 88,62}{2,07 \angle 79,99 + 482,51 \angle 88,62}$$



$$I_{sis-} = 5.731 \angle -79,94^\circ$$

$$I_{sis+} = I_{sis-}$$

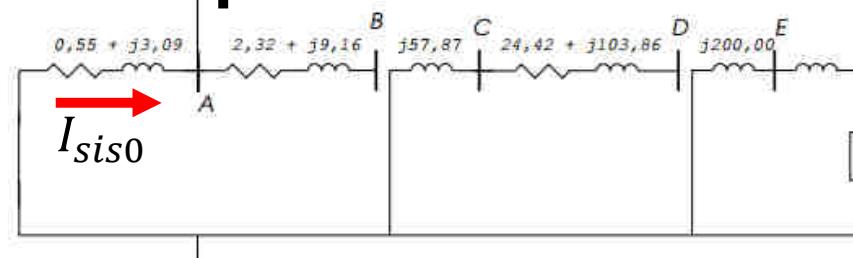

$$I_{sis0} = 5.759 \angle -79,98^\circ \text{A}$$

Curto-circuito Monofásico – Barra A – Contribuição do Sistema


$$I_{sis+} = 5.731\angle - 79,94^\circ$$

$$I_{sis0} = 5.759\angle - 79,98^\circ A$$

$$\begin{bmatrix} I_{sis_A}^A \\ I_{sis_B}^A \\ I_{sis_C}^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{sis+}^A \\ I_{sis-}^A \\ I_{sis0}^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5.731\angle - 79,94^\circ \\ 5.731\angle - 79,94^\circ \\ 5.759\angle - 79,98^\circ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{sis_A}^A \\ I_{sis_B}^A \\ I_{sis_C}^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17.205\angle - 79,94^\circ \\ 24,62\angle - 88,56^\circ \\ 24,62\angle - 88,56^\circ \end{bmatrix} A$$

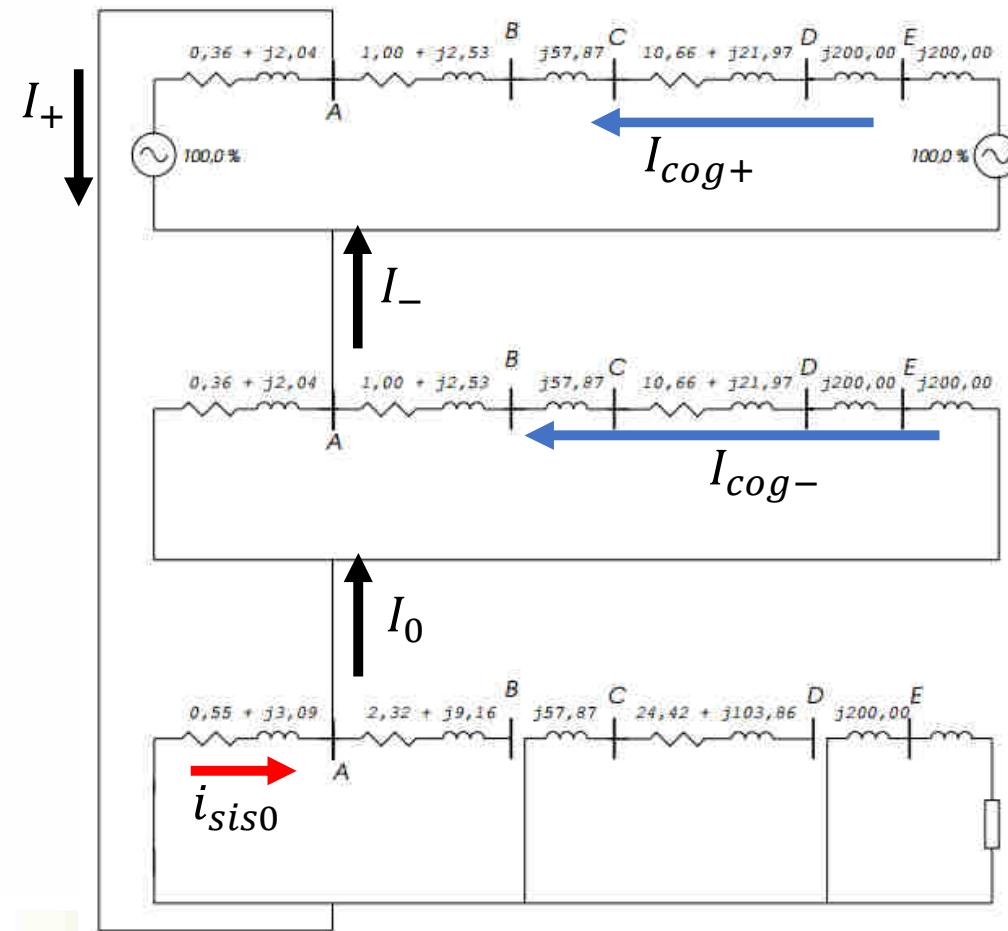Curto-circuito Monofásico – Barra A – Contribuição do Co-Gerador



$$I_+ = 5.759 \angle -79,98^\circ \text{A}$$

$$I_{cog+} = 5.759 \angle -79,98^\circ \frac{2,07 \angle 79,99}{2,07 \angle 79,99 + 482,51 \angle 88,62}$$

$$I_{cog+} = 24,62 \angle -88,56^\circ$$

$$I_{cog+} = I_{cog-}$$

$$I_{cog0} = 0$$

Curto-circuito Monofásico – Barra A – Contribuição do Sistema

$$I_{cog+} = 24,62\angle -88,56^\circ$$

$$I_{cog0} = 0$$

$$\begin{bmatrix} I_{cog_A}^A \\ I_{cog_B}^A \\ I_{cog_C}^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{sis+}^A \\ I_{sis-}^A \\ I_{sis0}^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24,62\angle -88,56^\circ \\ 24,62\angle -88,56^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{cog_A}^A \\ I_{cog_B}^A \\ I_{cog_C}^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 49,24\angle -88,56^\circ \\ 24,62\angle 91,44^\circ \\ 24,62\angle 91,44^\circ \end{bmatrix} A$$



www.gesep.ufv.br



Gesep



gesep_vicosa



Gesep UFV



ESTIMATE - Sistemas
Fotovoltaicos



<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.developer.gesep.estimate>

Obrigado!



Heverton Augusto Pereira

Prof. Departamento de Engenharia Eletrica | UFV

Coordenador da Gerência de Especialistas em Sistemas Elétricos de Potência | Gesep

Membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | PPGEL/CEFET-MG

E-mail: heverton.pereira@ufv.br